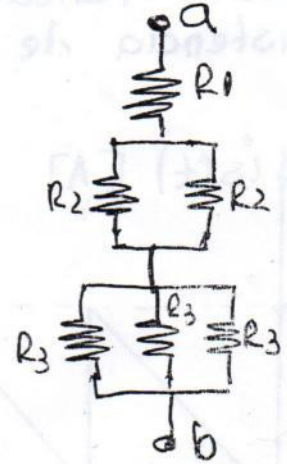



Nombre: _____ Código: _____ Firma: _____

- ① La tabla N°1 muestra los valores máximos garantizados por el fabricante de R_1, R_2 y R_3 .
 Complete los valores no indicados

Resistencia	[Ω]	[V]	[A]	[W]
R_1	18		4	
R_2		48		48
R_3		24	1	
R_{ab}				



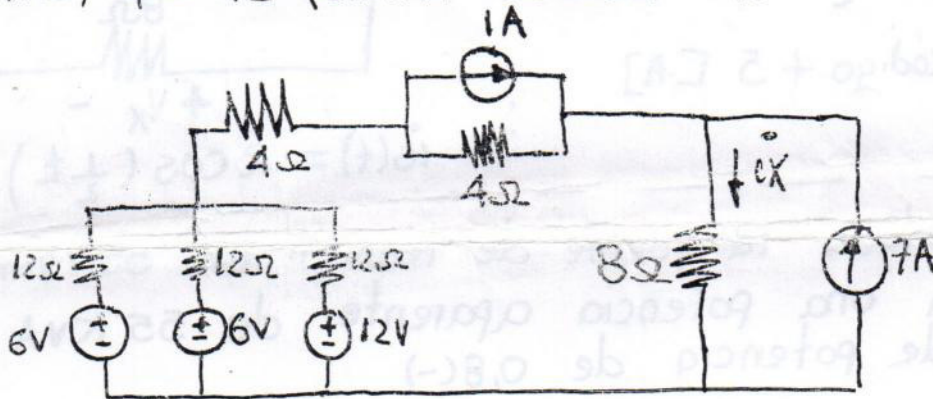- ② Utilice el método de transformación de fuentes, que le permita calcular i_x



- ③ Halle el valor de i_x, i_y, V_{ab} del circuito de la figura.

