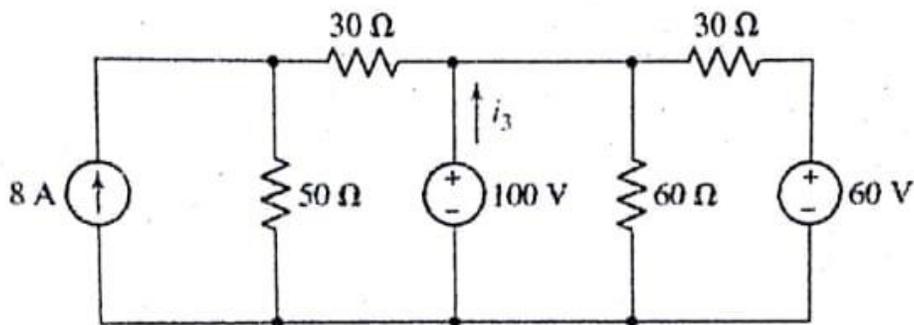



Nombre : \_\_\_\_\_Codigo: \_\_\_\_\_

Docente: \_\_\_\_\_Nota: \_\_\_\_\_

1.0 Utilizando el principio de Superposición, determinar  $i_3$ .



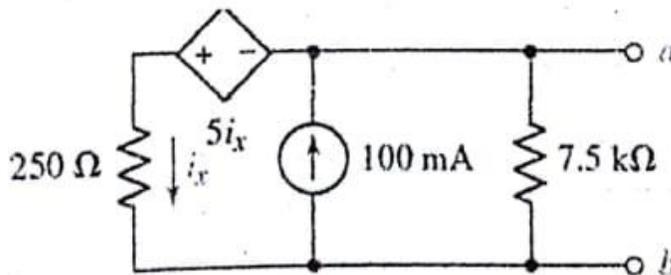2.0 Halle el Equivalente Thévenin visto desde los terminales a-b, e indique que resistencia conectada en paralelo recibirá la máxima potencia posible.



3.0 Utilizando el método de transformación de fuentes, Convierta el circuito de la figura en una sola fuente de corriente en paralelo con una resistencia.

