
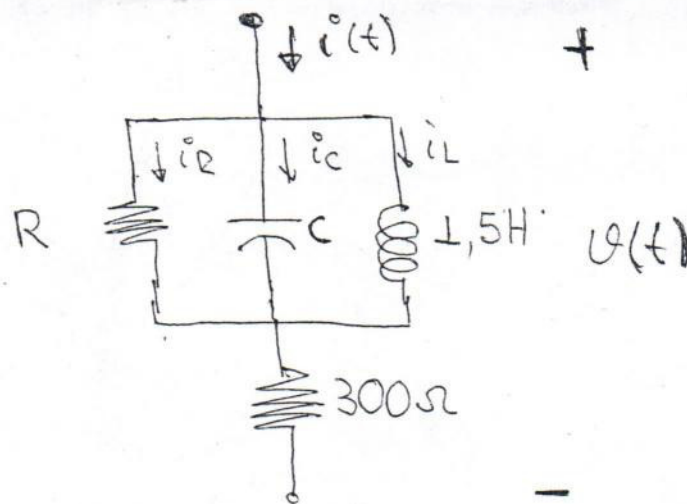


Universidad Distrital
Circuitos II 2016-1

Nombre: _____

Código: _____

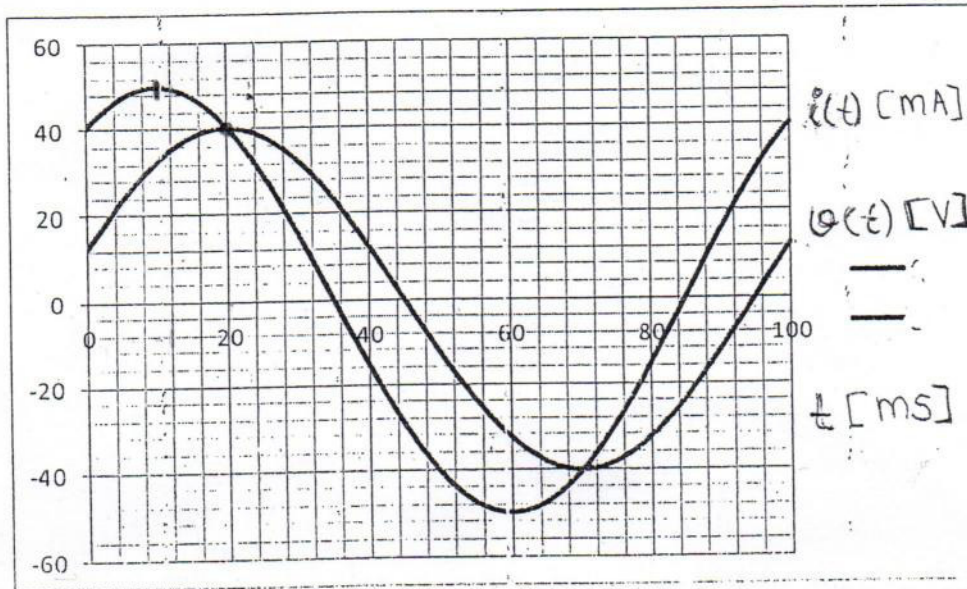

1. Halle las funciones $v(t)$, $i(t)$
2. Halle los valores de R [ohmios], C [Faradios]
3. Realice un diagrama Fasorial que verifique la expresión:

$$i(t) = i_R(t) + i_C(t) + i_L(t)$$